


py1/5

Justin Fortner
ID#1481447
jfortner

CE100 HW# 5


1) $P_0 = (A B C D E F G H J K L)$
 $P_1 = (A B F L) (C D H J K) (G)$
 A C G

PS	NS		Out	
	x=0	x=1	x=0	x=1
A	C	A	1	0
C	A	C	0	1
G	C	G	1	1

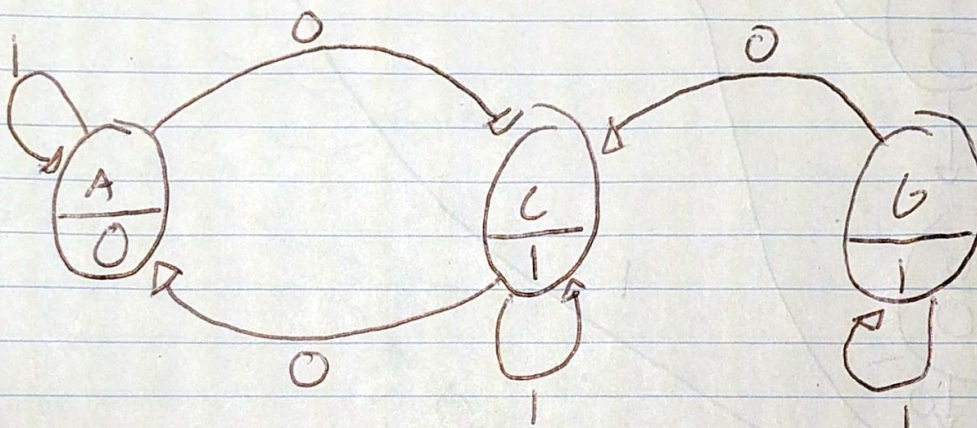


2) $P_0 = (A B C D E F G H J K)$
 $P_1 = (A B F J) (C D E G H K)$
 $P_2 = (A B F J) (C D E G H K)$
 A C

PS	NS		Out
	x=0	x=1	
A	C	A	0
C	A	C	1

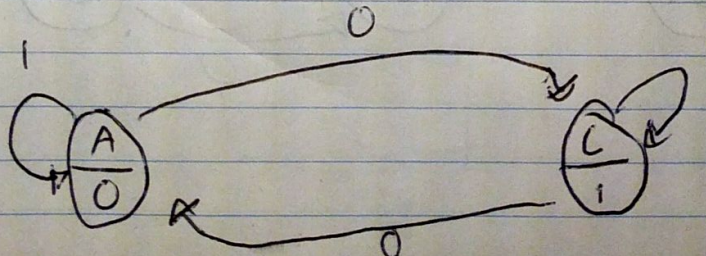


pg 2/5


3) a)

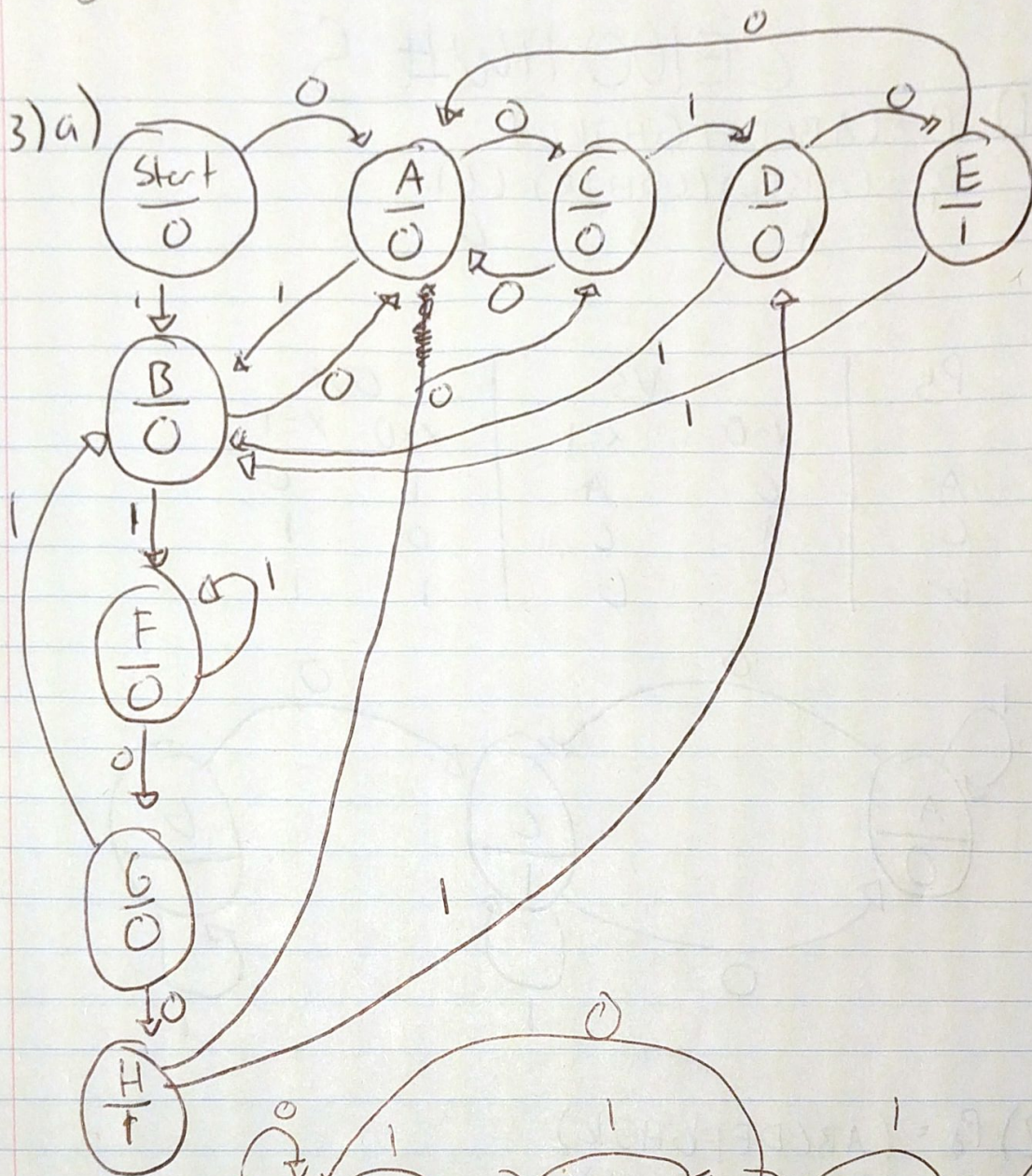

b)

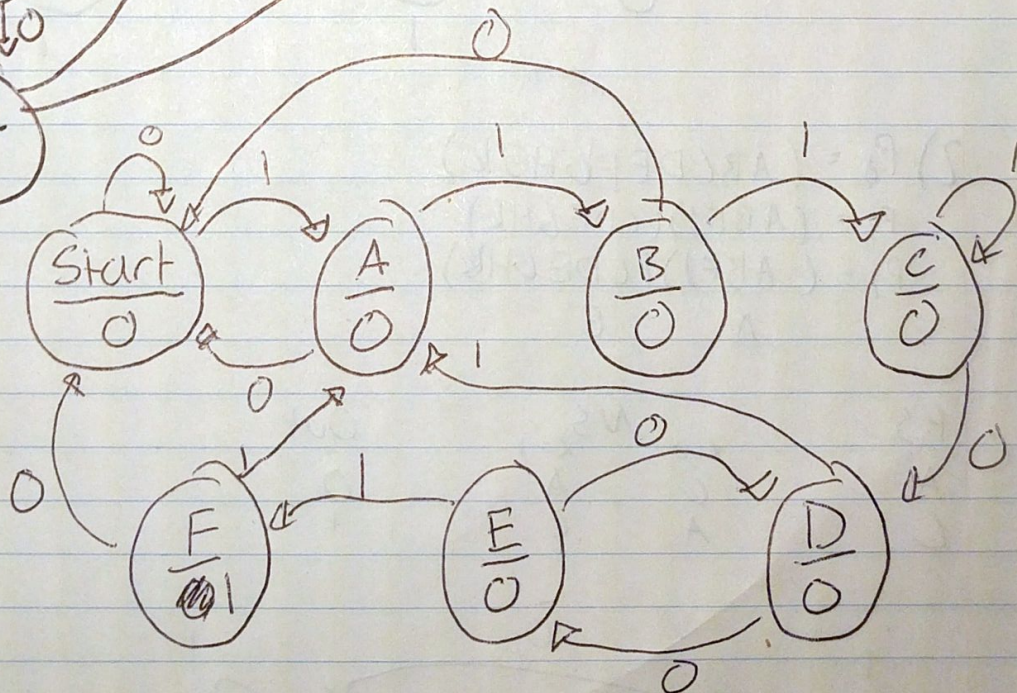

pg 3/5

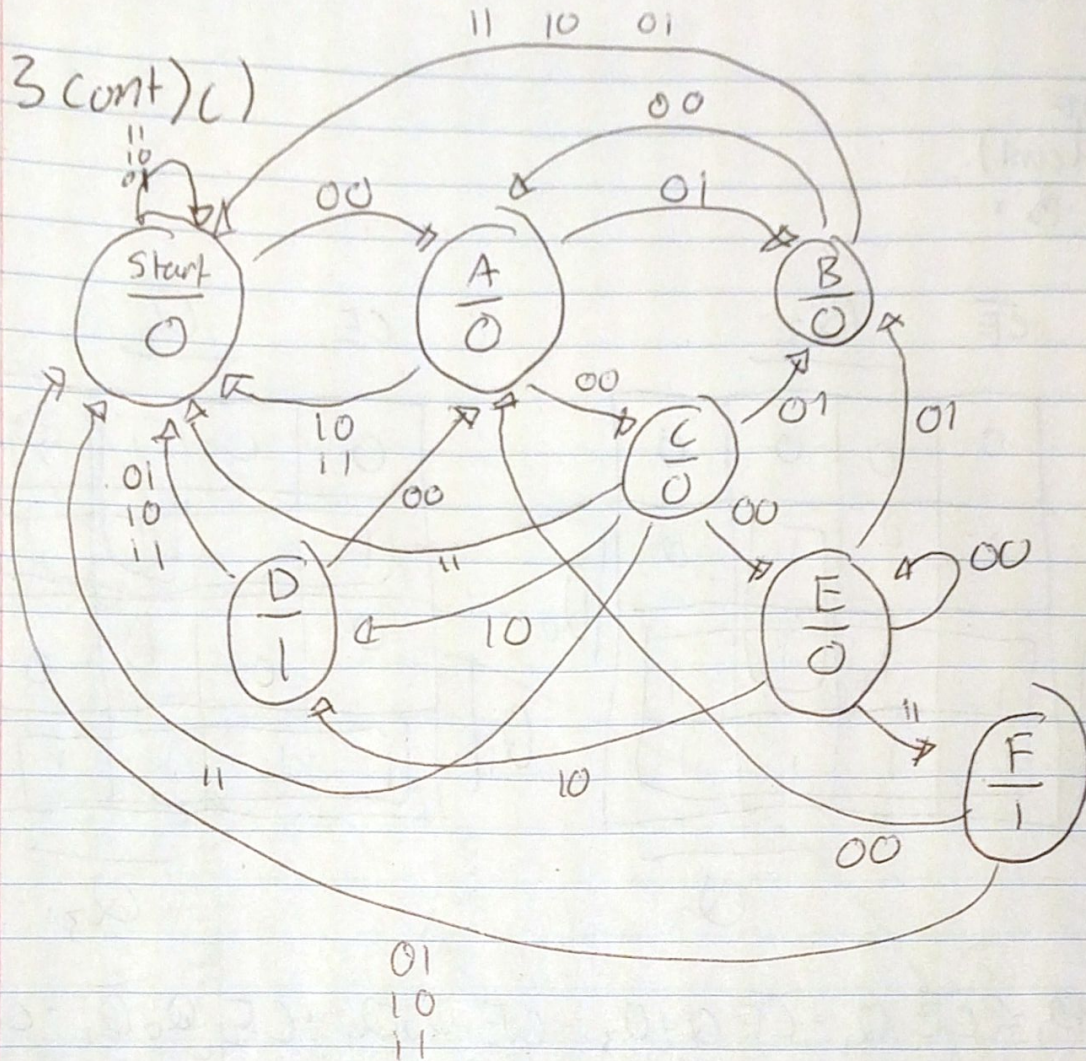

4)

$$C_{D0} = CE \overline{Q_0} \overline{Q_1} + CE \overline{Q_1} \overline{Q_2} \overline{Q_3} + CE \overline{Q_0} \overline{Q_1} \overline{Q_2} + \overline{Q_0} \overline{Q_1} \overline{Q_2} + \overline{CE} \overline{Q_0} \overline{Q_2} \overline{Q_3}$$

\overline{CE} $\overline{Q_2}$

C_{D0}

0	0	0	0
1	1	0	1
1	1	0	1
0	1	1	0

Q_1 Q_3

CE Q_2


1	1	0	1
0	1	0	0
0	0	0	0
1	1	1	1

Q_1 Q_3

pg 4/5

Def
4 (cont)

C_0

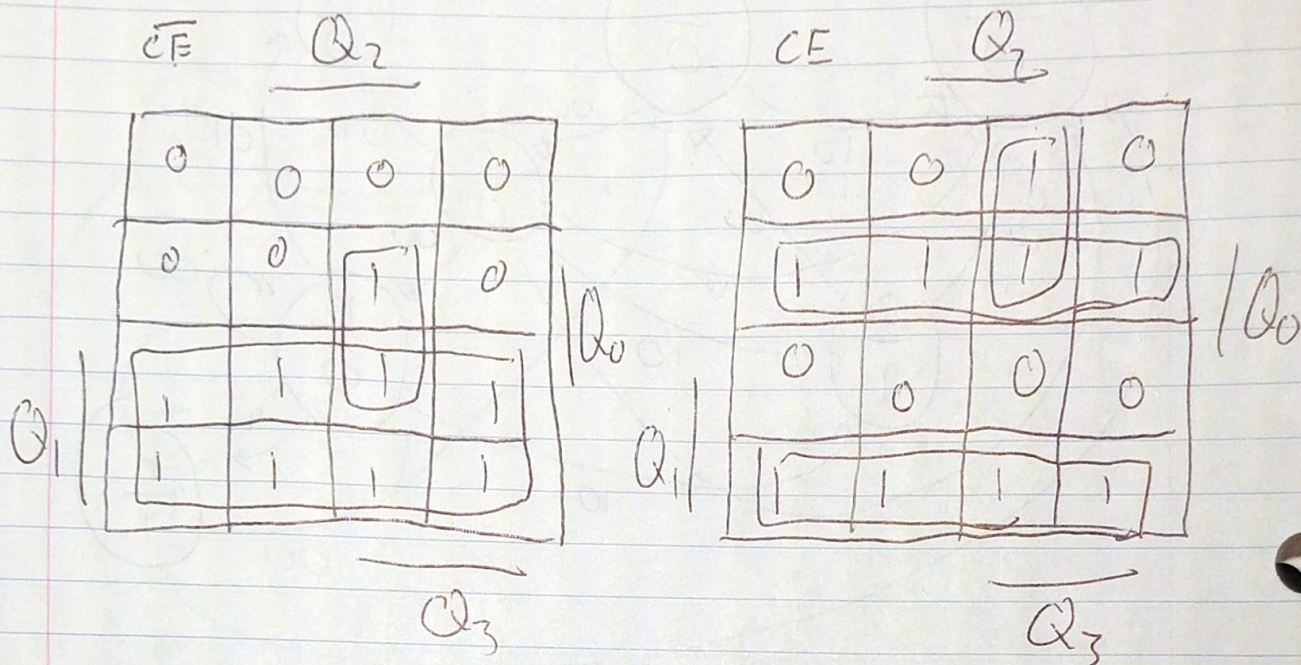

$$C_1 = \overline{C_0} Q_1 + \overline{C_0} Q_2 Q_3 + C_0 \overline{Q_0} Q_1 + C_0 Q_0 \overline{Q_1} + C_0 \overline{Q_1} Q_2 Q_3$$

$$C_2 = \overline{C_0} Q_2 + \overline{Q_0} Q_2 + \overline{Q_1} Q_2 + C_0 Q_0 Q_1 \overline{Q_2}$$

$$C_3 = \overline{C_0} Q_3 + \overline{Q_1} Q_3 + \overline{Q_2} Q_3 + \overline{Q_0} Q_3 + C_0 Q_0 Q_1 Q_2 \overline{Q_3}$$

$$C_0 = C_0 \overline{Q_0} Q_1 + C_0 \overline{Q_1} Q_2 \overline{Q_3} + C_0 \overline{Q_0} \overline{Q_1} \overline{Q_2} + \overline{Q_0} Q_1 Q_2 + \overline{C_0} Q_0 Q_3 + \overline{C_0} Q_0 \overline{Q_2} Q_3$$

$$D_0 = (\sim LD C_0) + (LD I_{m_0})$$

$$D_1 = (\sim LD C_1) + (LD I_{m_1})$$

$$D_2 = (\sim LD C_2) + (LD I_{m_2})$$

$$D_3 = (\sim LD C_3) + (LD I_{m_3})$$

$$TL = Q_0 Q_1 Q_2 Q_3$$

